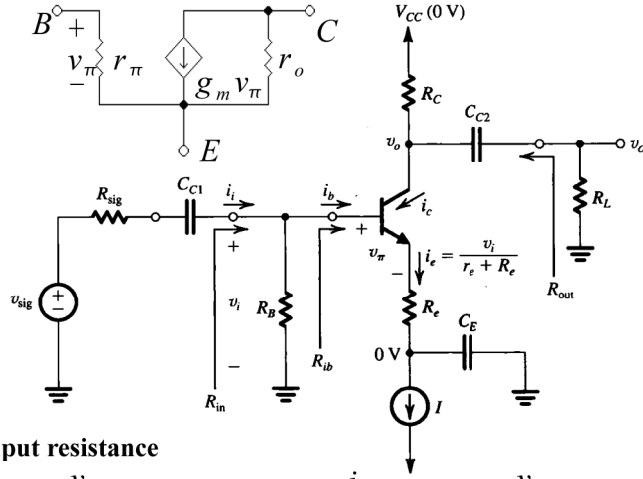


### Common Emitter



input resistance

$$R_{ib} \equiv \frac{v_i}{i_b} \quad i_b = (1 - \alpha) i_e = \frac{i_e}{\beta + 1} \quad i_e = \frac{v_i}{r_e + R_e}$$

$$R_{ib} = (\beta + 1)(r_e + R_e) \quad R_{in} = R_B \parallel R_{ib}$$

voltage gain

$$v_o = -i_c (R_C \parallel R_L) = -\alpha i_e (R_C \parallel R_L)$$

$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_i} = \frac{-\alpha (R_C \parallel R_L)}{r_e + R_e} = \frac{-\alpha R_C}{r_e + R_e} \approx \frac{-R_C \parallel R_L}{r_e + R_e}$$

$$A_{vo} \equiv \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{-\alpha R_C}{r_e + R_e} = \frac{-g_m R_C}{1 + (R_e / r_e)} \approx \frac{-g_m R_C}{1 + g_m R_e}$$

output resistance  $R_{out} = R_C \parallel r_o \parallel R_C$

SC current gain

$$i_{os} = -\alpha i_e \quad i_i = v_i / R_{in}$$

$$A_{is} = \frac{-\alpha R_{in} i_e}{v_i} = \frac{-\alpha (R_B \parallel R_{ib})}{r_e + R_e} = -\beta$$

overall voltage gain (source to load)

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} \cdot A_v = \frac{-R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} \cdot \frac{\alpha (R_C \parallel R_L)}{r_e + R_e}$$

$$\approx \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{R_{sig} + (\beta + 1)(r_e + R_e)}$$

other relationships


$$\frac{v_{\pi}}{v_i} = \frac{r_e}{r_e + R_e} \approx \frac{1}{1 + g_m R_e}$$

bypassed CE

$$A_{vo} = -g_m (R_C \parallel r_o)$$

$$R_{in} = R_B \parallel [(\beta + 1)[r_e + (r_o \parallel R_E \parallel R_L)]]$$

### Common Base

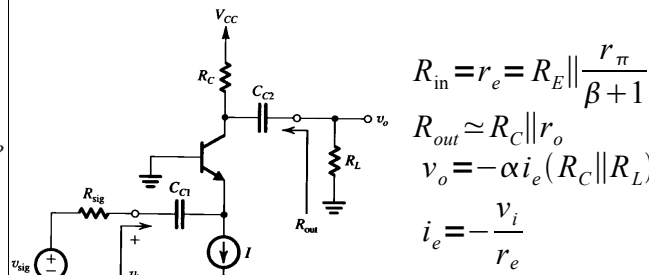

$$R_{in} = r_e = R_E \parallel \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}$$

$$R_{out} \approx R_C \parallel r_o$$

$$v_o = -\alpha i_e (R_C \parallel R_L)$$

$$i_e = -\frac{v_i}{r_e}$$

$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_i} = \frac{\alpha}{r_e} (R_C \parallel R_L) = g_m (R_C \parallel R_L)$$

$$A_{vo} = g_m R_C \approx g_m (R_C \parallel r_o) \quad R_{out} = R_C$$

SC current gain

$$A_{is} = g_m (R_E \parallel \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}) = \frac{-\alpha i_e}{i_i} = \frac{-\alpha i_e}{-i_e} = \alpha$$

overall voltage gain

$$\frac{v_i}{v_{sig}} = \frac{R_i}{R_{sig} + R_i} = \frac{r_e}{R_{sig} + r_e}$$


$$G_v = \frac{r_e}{R_{sig} + r_e} g_m (R_C \parallel R_L) = \frac{\alpha (R_C \parallel R_L)}{R_{sig} + r_e}$$

### FET small signal model (with or without $r_o$ )

$v_{gs} \ll 2(V_{GS} - V_t)$  (small signal condition)

$$i_d = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) v_{gs}$$
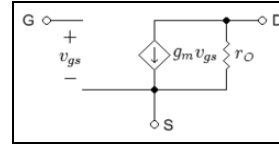
$$g_m \equiv \frac{i_d}{v_{gs}} = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)$$



$$A_v \equiv \frac{v_d}{v_{gs}} = -g_m R_D = -g_m (R_D \parallel r_o)$$

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D} = \frac{1}{\lambda I_D} \quad V_A = \frac{1}{\lambda} \quad i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2$$


$$I_{DQ} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_t)^2 \quad V_{DQ} = V_{DD} - R_{DQ} I_{DQ}$$

$$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs} \quad v_{OV} = V_{GSQ} - V_t$$

$$v_D = V_{DD} - R_D (I_{DQ} + i_d) = V_{DQ} - R_D i_d$$

$$v_d = -i_d R_D = -g_m v_{gs} R_D$$

### Common Collector/Emitter Follower

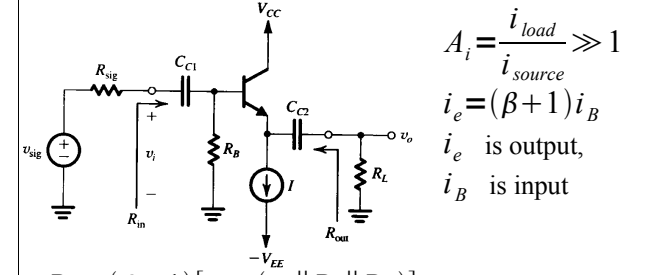

$$A_i = \frac{i_{load}}{i_{source}} \gg 1$$

$$i_e = (\beta + 1) i_B$$

$$i_e \text{ is output,}$$

$$i_B \text{ is input}$$

$$R_{ib} = (\beta + 1)[r_e + (r_o \parallel R_L \parallel R_E)]$$

$$R_{in} = R_B \parallel R_{ib} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_B$$

$$G_v = \frac{R_B}{R_{sig} + R_B} \cdot \frac{(\beta + 1)(r_o \parallel R_L)}{(\beta + 1)(r_o \parallel R_L) + (\beta + 1)[r_e + (r_o \parallel R_L)]}$$


$$= \frac{R_B}{R_{sig} + R_B} \cdot \frac{(r_o \parallel R_L)}{(r_o \parallel R_L) + r_e + (r_o \parallel R_L)} = \frac{v_o}{v_{sig}}$$

$$G_{vo} = \frac{R_B}{R_{sig} + R_B} \cdot \frac{r_o}{\frac{R_{sig} \parallel R_B}{\beta + 1} + r_e + r_o}$$

$$R_{out} = r_o \parallel \left( r_e + \frac{R_{sig} \parallel R_B}{\beta + 1} \right) \approx r_e + \frac{R_{sig} \parallel R_B}{\beta + 1} = r_e \parallel R_E \parallel r_o$$

$$A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(\beta + 1)(r_o \parallel R_E)}{r_{\pi} + (\beta + 1)(r_o \parallel R_E)} \quad r_e = \frac{R_{\pi}}{\beta + 1}$$

### MOS CS amp

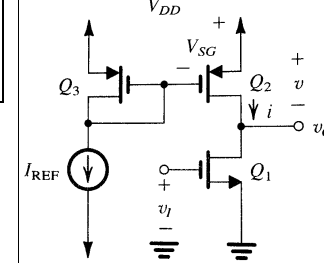

$$A_v = -g_{m1} (r_{o1} \parallel r_{o2})$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_O} \quad R_{out} = r_{o1} \parallel r_{o2}$$

$$I_{REF} = I_O = \frac{V_A}{r_{o1} + r_{o2}}$$

$$g_{m1} = 2 \sqrt{\frac{1}{2} k'_n \left( \frac{W}{L} \right)_1 I_O} \quad i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{OV})^2$$

$$V_{OV} = V_{GS} - V_t$$

## General BJT Relationships

$$r_e = \frac{V_T}{I} = \frac{\alpha}{g_m} \quad r_o = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$$

$$i_c = g_m v_{be} \quad \text{small signal current/voltage}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$I_B = \frac{I_E}{(\beta + 1)}$$

$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + R_B / (\beta + 1)} \quad (1 \text{ supply})$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E + R_B / (\beta + 1)} \quad (2 \text{ supply})$$

active mode (for pnp replace  $v_{BE}$  with  $v_{EB}$ )

$$i_E = i_C + i_B \quad i_B = (1 - \alpha) i_E \quad i_C = \alpha i_E \quad i_C = \beta i_B$$

$$i_C = I_S e^{v_{BE} / V_T} \quad i_B = \frac{i_C}{\beta} \quad i_E = \frac{i_C}{\alpha}$$

$$V_{BB} \gg V_{BE} \quad (\text{small signal condition?})$$

$$R_E \gg \frac{R_B}{\beta + 1}$$

## Typical Characteristics

$$V_T = 25 \text{ mV} \quad v_{BE} = v_{EB} = 0.7 \text{ V} \quad v_{CE} = 0.2 \text{ V}$$

## Transconductance related equations

$$\text{if } v_{be} \ll V_T \text{ then } i_C \approx I_C \left( 1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right)$$


$$i_c = \frac{I_C}{V_T} v_{be} = g_m v_{be} \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{\alpha I_{EQ}}{V_T}$$

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m}$$

## Gain


$$A_V = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} A_{VP} \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \quad A_{VO} = \frac{v_{out}}{v_{in}}$$

## BJT CE amp

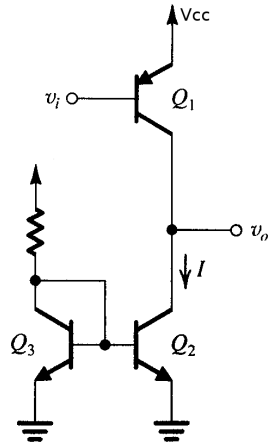

$$\begin{aligned} I_O &= \frac{Q_{2\text{area}}}{Q_{1\text{area}}} \\ R_{total} &= R_C = r_o \parallel r_{o2} \\ r_o &= \frac{V_A}{I} \\ \frac{\partial I_O}{\partial V_{C2}} &= \frac{I}{r_{o2}} \end{aligned}$$

## common gate

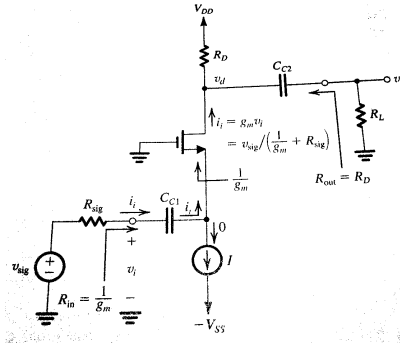


$$\begin{aligned} R_{in} &= \frac{1}{g_m} \\ R_{out} &= R_o = R_D \\ A_{vo} &= g_m R_D \\ A_v &= g_m (R_D \parallel R_L) \\ i_i &= \frac{v_i}{R_{in}} = g_m v_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_i &= v_{sig} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} = \frac{1/g_m}{1/g_m + R_{sig}} v_{sig} \\ v_o &= v_d = -i_d (R_D \parallel R_L) = g_m (R_D \parallel R_L) v_i \\ G_v &= \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} A_v = \frac{g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_{sig}} \quad i_d = i = -i_i = -g_m v_i \end{aligned}$$




## Amplifier Application

## common source (w/ source resistance)

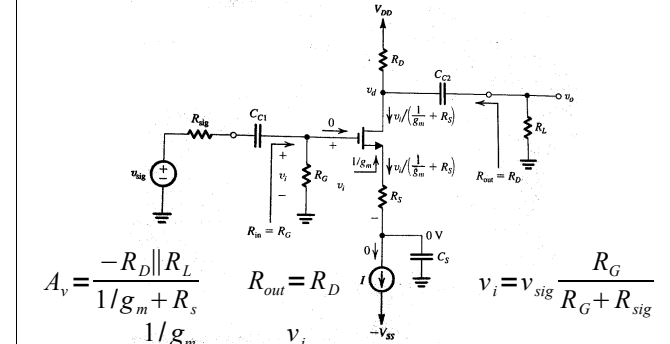

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{-R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_s} \quad R_{out} = R_D \\ v_{gs} &= v_i \frac{1/g_m}{1/g_m + R_s} = \frac{v_i}{1 + g_m R_s} \\ i_d &= i = \frac{v_i}{1/g_m + R_s} = \frac{g_m v_i}{1 + g_m R_s} \\ v_o &= -i_d (R_D \parallel R_L) = \frac{-g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_s} v_i \quad A_{vo} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_s} \\ A_v &= \frac{-g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_s} \quad G_v = \frac{-R_G}{R_G + R_{sig}} \frac{g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_s} \end{aligned}$$

## common drain

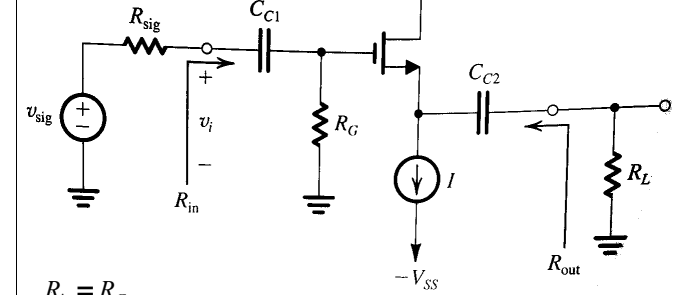

$$\begin{aligned} R_{in} &= R_G \\ v_i &= v_{sig} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} = v_{sig} \frac{R_G}{R_G + R_{sig}} \quad v_i \approx v_{sig} \\ v_o &= v_i \frac{R_L \parallel r_o}{(R_L \parallel r_o) + 1/g_m} \quad A_v = \frac{R_L \parallel r_o}{(R_L \parallel r_o) + 1/g_m} \\ A_{vo} &= \frac{r_o}{r_o + 1/g_m} \end{aligned}$$

$$\text{for } r_o \gg R_L, \quad A_v \approx \frac{R_L}{R_L + 1/g_m} \quad \text{and}$$

$$G_v = \frac{R_G}{R_G + R_{sig}} \frac{R_L \parallel r_o}{(R_L \parallel r_o) + 1/g_m}$$

$$\text{for } r_o \gg r/g_m, \quad R_{out} = \frac{1}{g_m} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m}$$